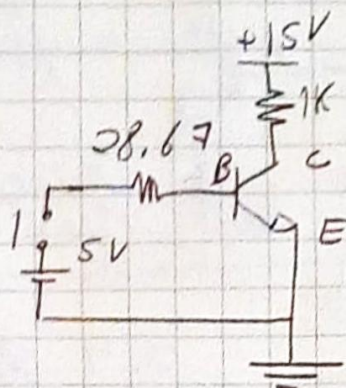


1.1 V_c switch closed
 1.2 V_c switch closed
 1.3 $\beta = 225$ $V_{BE} = 0.7V$ in common I_c



1.1 $V_c = 15V$
 1.2 $V_c = 15V$

NPN

$$V_{cc} = 15V$$

$$V_{BB} = 5V$$


$$I_c = \frac{\beta (V_{BB} - V_{BE})}{R_B + \beta R_E}$$

$$I_c = \frac{225 (5V - (0.7V))}{28.67 + 225(0)}$$

$$I_c = 0.033[A]$$

$$I_c = 33.74[mA]$$

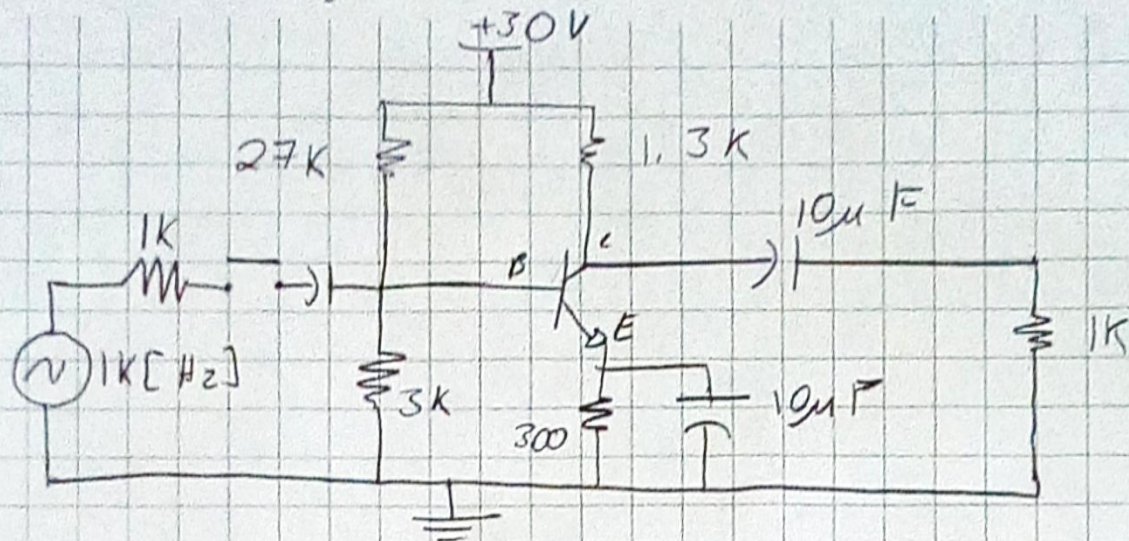2.) Para el siguiente circuito ($\beta = 100$) ($V_{BE} = 0.65$)



- 2.1 V_{CEQ} , I_{CQ}
 2.2 Puntos de carga
 2.2.1 DC
 2.2.2 AC
 2.3 V_{GS}

- 2.4 Modelo en señal pequeña
 2.5 A_v , A_i
 2.6 V_L / V_E
 2.7 I_L / I_E

$$V_{BB} = \frac{(30[V])(3000)}{(27000 + 3000)} = 3[V]$$

$$R_B = \frac{(27000)(3000)}{(27000 + 3000)} = 2700$$

$$a) I_{CQ} = \beta \left(\frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + \beta R_E} \right) = 100 \left(\frac{3 - 0.65}{2700 + 100(300)} \right) =$$

$$I_{CQ} = 7.18 [mA]$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 30 - 7.18 \times 10^{-3}(1300 + 300)$$

$$V_{CEQ} = 18.512 [V]$$

b) Puntos de carga

$$R_{AC} = (R_C \parallel R_L) = 565.21 \Omega$$


$$V_{CC}' = (R_{AC})(I_{CQ}) + V_{CEQ} = (565.21 \Omega)(7.18 \times 10^{-3}) + 18.512 [V]$$

$$V_{CC}' = 22.57 [V]$$

→ Continuação 2 (2.2)

$$I_{C'} = \frac{V_{CEQ}}{R_{AC}} + I_{CQ} = \frac{18,512[V]}{565,21[\Omega]} + 7,18[mA]$$

$$I_{C'} = 0,0399 = 39,93 \text{ mA}$$

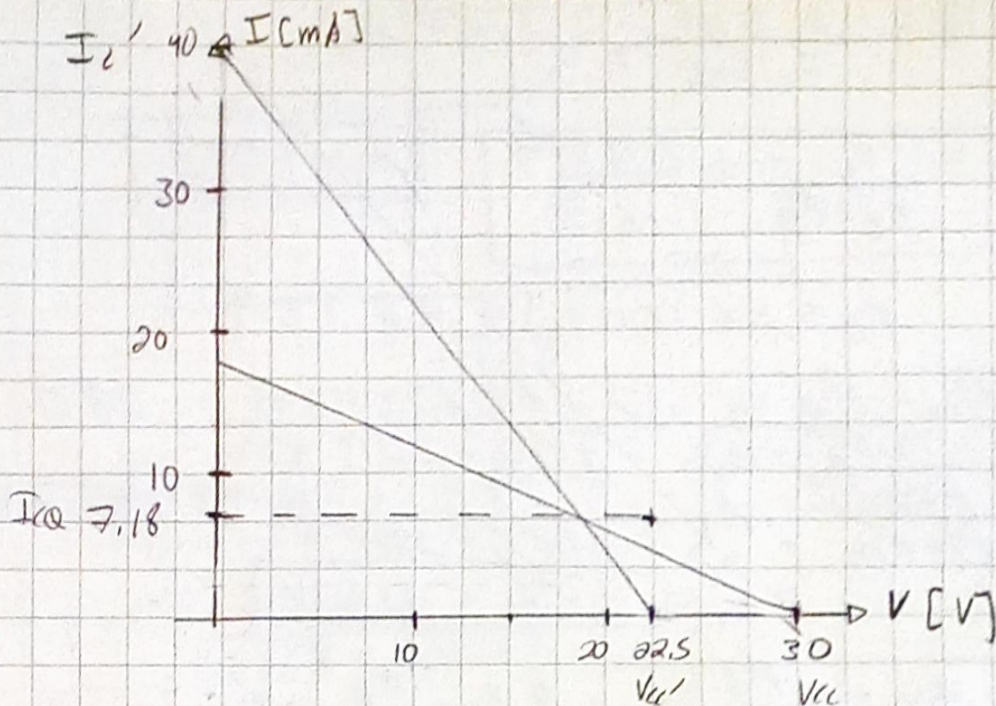

Continuo 2

$$2.5.) \quad r_c = \frac{R_E R_L}{R_E + R_L} = \frac{(300)(1000)}{(300+1000)} = 230.769 \Omega$$

$$r_e = \frac{0.026}{7.18 \times 10^{-3}} = 3.62 \Omega$$

$$A_v = \frac{r_L}{r_e + r_L} = 0.989 \quad A_i = 100$$

$$2.6) \quad r_n = \beta(r_e + r_L) = 23439$$

$$R_{in} = \frac{R_B r_n}{R_B + r_n} = \frac{(2700)(23439)}{2700 + 23439} = 280$$

$$\frac{V_L}{V_t} = \frac{R_{in}}{R_t + R_{in}} \cdot A_v = \frac{280}{1000 + 280} \cdot 0.989 = 0.21(V)$$
$$V_L / V_t = 0.21V$$


$$2.7) \quad \frac{I_L}{I_t} = \frac{R_t}{R_{in} + R_t} \cdot A_i \cdot \frac{R_E}{R_L + R_E}$$
$$\frac{I_L}{I_t} = 100 \cdot \frac{1000}{280 + 1000} \cdot \frac{300}{1000 + 300} = 18.02(A)$$
$$I_L / I_t = 18.02A$$

3

Para el siguiente circuito

$$\beta = 100$$

$$V_{BE} = 0.65$$

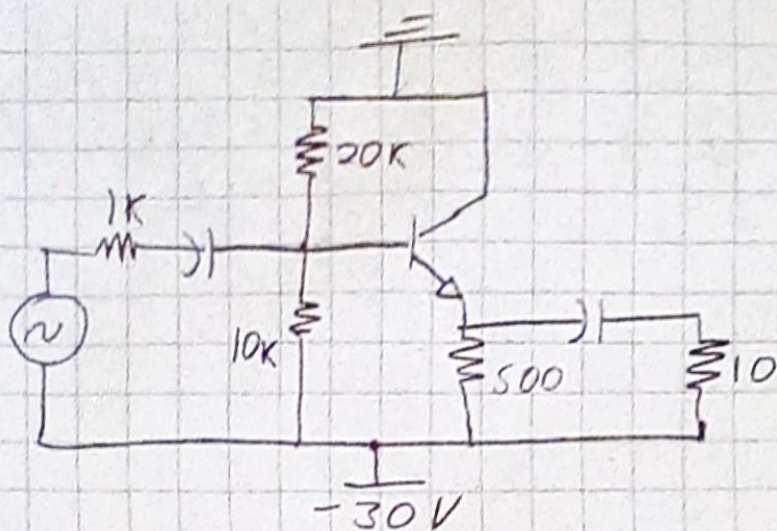

$$\frac{V_L}{V_f} = \frac{R_{in}}{R_f + R_{in}} \cdot A_v$$

$$R_B = \frac{(20000)(10000)}{(20000 + 10000)}$$

$$R_B = 6667 \Omega$$

$$V_{BB} = 0$$

$$I_{BQ} = \frac{100(0 - 0.65)}{(6667 + 100(6667))}$$

$$I_{BQ} = -96.32 \mu A$$

$$r_L = \frac{(500)(10)}{(500 + 10)} = 9.8 \Omega$$

$$A_v = \frac{r_L}{r_e + r_L}$$

$$r_e = \frac{0.026}{-96.32 \mu A} = -269.37 \Omega$$

es cero

tende a infinito


$$\frac{V_L}{V_f} = \frac{R_{in}}{R_f + R_{in}} \cdot A_v = \frac{R_{in}}{R_f + R_{in}} \cdot 0 = 0$$

$$\boxed{\frac{V_L}{V_f} = 0}$$

④

Diseña un circuito emisor común
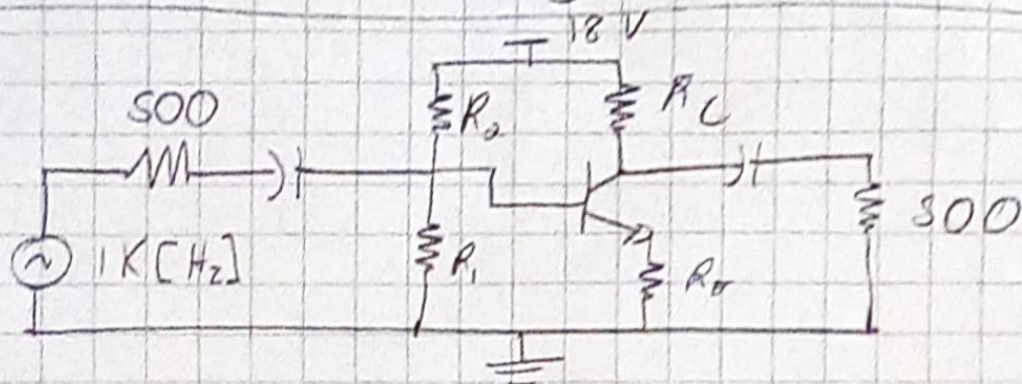
$$\begin{aligned} A_v &= 5, R_L = 500\Omega \\ \beta &= 300, R_1 = 500\Omega \\ V_{BE} &= 0.65 \\ V_{CC} &= 18[V] \end{aligned}$$



$$r_L = \frac{R_E R_L}{R_E + R_L} = \frac{R_E 500}{R_E + 500} \quad R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{DB} = \frac{(18)(R_1)}{(R_2 + R_1)}$$

$$I_{CQ} = \left(\frac{18R_1}{R_2 + R_1} - 0.65 \right) \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} - 300 R_E$$

$$r_e = \frac{0.026}{I_{CQ}} \quad A_v = \frac{r_L}{r_e + r_L}$$

$$S = \frac{\frac{R_E 500}{R_E + 500}}{\left(\frac{18R_1}{R_2 + R_1} - 0.65 \right) \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + 300 R_E} + \frac{R_E 500}{R_E + 500}$$

(4)

$$R_c = \frac{1}{2} R_L$$

$$R_c = \frac{1}{2} (500) = 250$$

$$R_c \parallel R_L = \frac{(250)(500)}{(250+500)} = 166.66$$

$$R_{E'} = \frac{R_c \parallel R_L}{\beta} = \frac{166.66}{5} = 33.33 \Omega$$

$$R_{AC} = R_{E'} + (R_c \parallel R_L) = 199.99 \rightarrow 200$$

$$R_{DC} = R_E + R_{E'} = 33.33 + 250 = 283.33$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{DC} + R_{AC}} = \frac{18}{200 + 283.33} = 37.24 \text{ mA}$$

$$r_e = \frac{0.025}{I_{CQ}} = \frac{0.025}{37.24 \times 10^{-3}} = 0.67$$

$$R_E = R_{E'} - r_e = 33.33 - 0.67 = 32.65$$

$$R_B = 0.01 \beta R_E = 0.01(100)(32.65)$$

$$R_B = 77.16$$

$$V_{BB} = 0.65 + 1.01(32.65)(37.24 \times 10^{-3})$$

$$V_{BB} = 1.878 \text{ V}$$

$$R_1 = \frac{V_{CC} R_B}{V_{BB}} = \frac{18(77.16)}{1.8778} = 739.63$$

$$R_2 = \frac{R_E}{1 - \frac{V_{BB}}{V_{CC}}} = \frac{32.65}{1 - \frac{1.878}{18}} = 36.453$$

$$R_2 = 36.453$$

$$R_1 = 739.63$$